Измерение мощности

Измерение мощности в цепях синусоидального тока с активными и реактивными сопротивлениями. Измерение с помощью ваттметра

$P = UI$

Измерение мощности через трансформаторы напряжения и тока